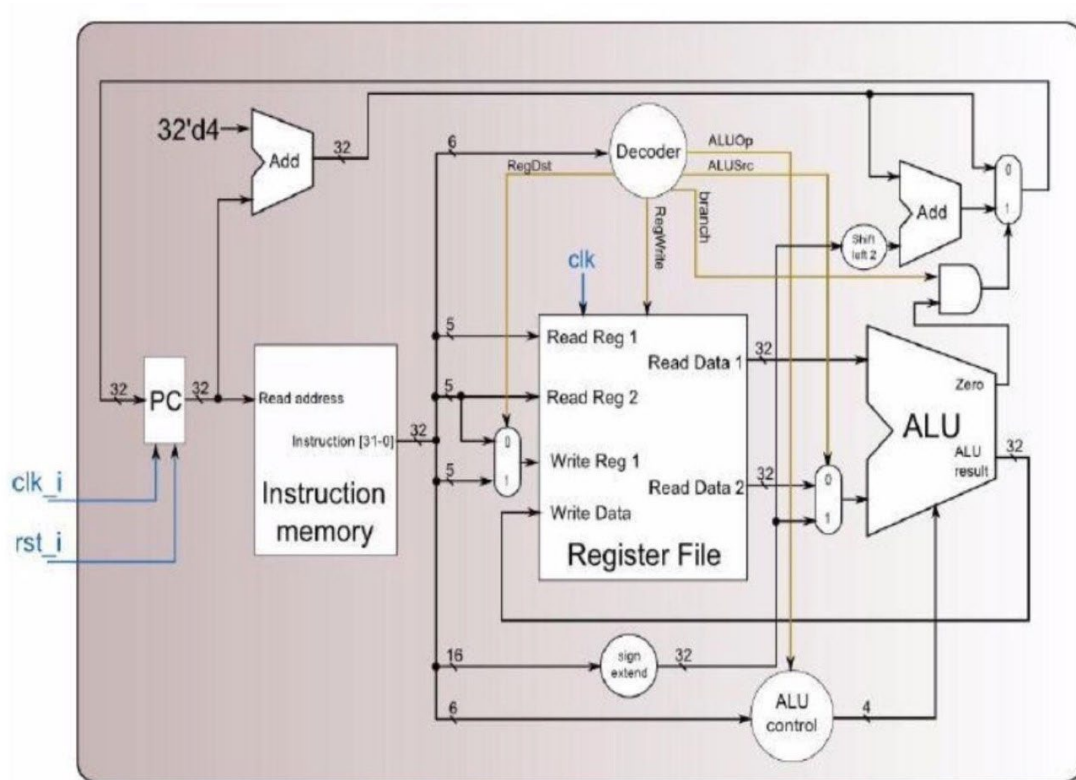


Computer Organization Lab2

Name: 陳子祈

ID: 0819823

Architecture diagrams:



Top module: Simple_Single_CPU

R type						
Instruction set	Op code	rs	rt	rd	shamt	funct
Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:11]	[10:6]	[5:0]
add $\$rd, \$rs, \$rt$	000000 (0)				00000	100000 (32)
sub $\$rd, \$rs, \$rt$	000000 (0)				00000	100010 (34)
and $\$rd, \$rs, \$rt$	000000 (0)				00000	100100 (36)
or $\$rd, \$rs, \$rt$	000000 (0)				00000	100101 (37)
slt $\$rd, \$rs, \$rt$	000000 (0)				00000	101010 (42)
I type						
Instruction set	Op code	rs	rt	immediate		

Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:0]
addi \$rt,\$rs,imm	001000 (8)			
slti \$rt,\$rs,imm	001010 (10)			
beq \$rt,\$rs,imm	000100 (4)			

Hardware module analysis:

(explain how the design work and its pros and cons)

Single cycle MIPS CPU 每過一段固定的 cycle time 就做 PC 與暫存器的運算。PC 的運算只有分為 Sequential 的運算與 beq 跳行的運算。暫存器的運算流程如下:

1. IF: Instruction fetch from memory 從 memory 請求指令
2. ID: Instruction decode & register read 解碼指令、產生控制訊號，並把暫存器讀出來
3. EX: Execution operation or calculate address 執行指令，這次實驗沒有使用到 lw、sw 存取記憶體的指令，因此不需計算地址

(原 4) MEM: Access memory operand 同上，不需存取記憶體的指令

4. WB: Write result back to register 將 ALU 計算出來的結果寫回去 Write register

Single cycle MIPS CPU 優點就是不會發生 hazards; 缺點就是以 Longest delay 的指令當作 clock period，導致執行大部分指令都有很多 CPU idle 的時間。

各module的描述:

1) Decoder

功能：透過6bit的instruction operation code 決定各種控制訊號。

Port description：

instr_op_i : 6bit input instruction operation code

RegWrite_o : 1bit output RegFile Write or not

ALU_op_o : 2bit output for ALU_Ctrl to determine operation type

ALUSrc_o : 1bit output determine ALU source

RegDst_o : 1 bit output determine Read reg2 is rt or rd

Branch_o : 1bit output the instruction is branch type or not

Decoder	RegDst	RegWrite	ALU_op	ALUSrc	Branch
R type					
add	1	1	11 (3)	0	0
sub	1	1	11 (3)	0	0
and	1	1	11 (3)	0	0
or	1	1	11 (3)	0	0
slt	1	1	11 (3)	0	0

I type					
<code>addi</code>	0	1	00 (0)	1	0
<code>slti</code>	0	1	01 (1)	1	0
<code>beq</code>	0	0 (X)	10 (2)	0	1

2) ALU_Ctrl

功能：將ALU_op及function code轉成ALU所需的ALUCtrl，決定ALU的動作及控制其他MUX、Shifter。

Port description：

funct_i : 6bit input function code

ALUOp_i : 2bit input for ALU_Ctrl to determine operation type

ALUCtrl_o : 4bit output to ALU control

ALU_Ctrl	ALUCtrl
R type	
<code>add</code>	0010
<code>sub</code>	0110
<code>and</code>	0000
<code>or</code>	0001
<code>slt</code>	0111

ALU_Ctrl	ALUCtrl
I type	
<code>addi</code>	0010
<code>slti</code>	0111
<code>beq</code>	0110

3) ALU

功能：32bit運算邏輯單位，參考課本附錄程式，可做add、sub、or、and、slt。

Port description：

src1_i : 32bit input data

src2_i : 32bit input data

ctrl_i : 4bit ALU_Control

result_o : 32bit result for ALU

zero_o : 1 bit when the output is 0, zero must be set

4) Adder

功能：輸入兩個data輸出其相加結果。

Port description：

src1_i : 32bit input data

src2_i : 32bit input data

sum_o : 32bit output sum

5) Sign_Extend

功能：將輸入data做Sign Extend，data_i複製到data_o低16位，data_i最高位bit複製到data_o高16位。

Port description：

data_i : 16bit input data

data_o : 32bit output data

6) Shift_Left_Two_32

功能：將input data左移兩個bit。

Port description：

data_i : 32bit input data

data_o : 32bit output data

7) MUX_2to1

功能：如果 select_i = 0 則輸出 data0_i；select_i = 1 則輸出data1_i。

Port description：

data0_i : 32bit input data

data1_i : 32bit input data

select_i : 1bit select for MUX

data_o : 32bit output data

8) Simple_Single_CPU

功能：將上述所提到之 Module 依照 Architecture diagram 的附圖做連接，完成 Simplified Single-cycle CPU。


Finished part:

Case1

Instruction 1: addi \$r1,\$r0,10

Instruction set	Op code	rs	rt	immediate
Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:0]
addi \$r1,\$r0,10	001000 (8)	00000	00001	00000000000001010


Description: $r0 = 0, r1 = r0 + 10 = 10$

 

Instruction 2: `addi $r2, $r0, 4`

Instruction set	Op code	rs	rt	immediate
Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:0]
<code>addi \$r2, \$r0, 4</code>	001000 (8)	00000	00010	00000000000000100

Description: $r0 = 0, r2 = r0 + 4 = 4$

 

Instruction 3: `slt $r3, $r1, $r2`

Instruction set	Op code	rs	rt	rd	shamt	funct
Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:11]	[10:6]	[5:0]
<code>slt \$r3, \$r1, \$r2</code>	000000 (0)	00001	00010	00011	00000	101010 (42)


Description: $r1 = 10, r2 = 4$; Since $r1 - r2 = 6 > 0, r3 = 0$



Instruction 4: `beq $r3, $r0, 1`

Instruction set	Op code	rs	rt	immediate
Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:0]
<code>beq \$r3, \$r0, 1</code>	000100 (4)	00011	00000	00000000000000001


Description: $r0 = r3, PC = PC + 4 + 4 = PC + 8 = 0000000c_{16} + 8_{16} = 00000014_{16}$

 

Instruction 5: `sub $r5,$r1,$r2` (跳過 `add $r4,$r1,$r2`)


Instruction set	Op code	rs	rt	rd	shamt	funct
Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:11]	[10:6]	[5:0]
<code>sub \$r5,\$r1,\$r2</code>	0000000 (0)	000001	00010	00011	00000	101010 (42)

 Description: $r1 = 10, r2 = 4; r5 = r1 - r2 = 6$



最後各暫存器結果為:

$r0 = 0; r1 = 10; r2 = 4; r3 = 0; r4 = 0; r5 = 6$

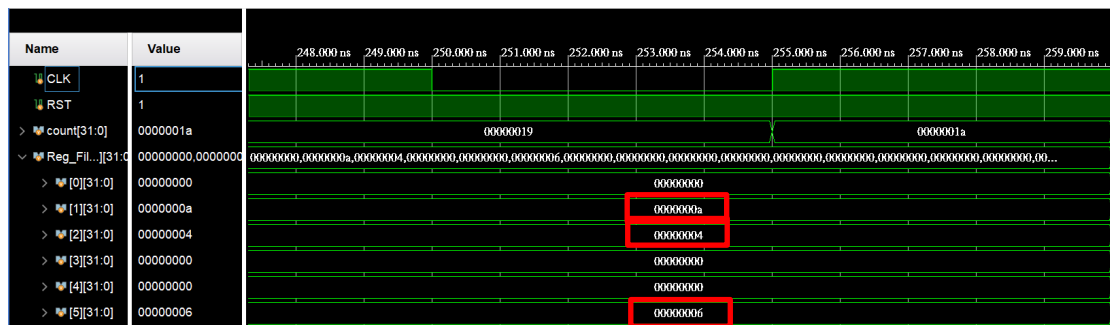


Case2

Instruction 1: `addi $r6,$r0,2`

Instruction set	Op code	rs	rt	immediate
Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:0]
<code>addi \$r6,\$r0,2</code>	001000 (8)	00000	00110	00000000000000010


Description: $r0 = 0, r6 = r0 + 2 = 2$

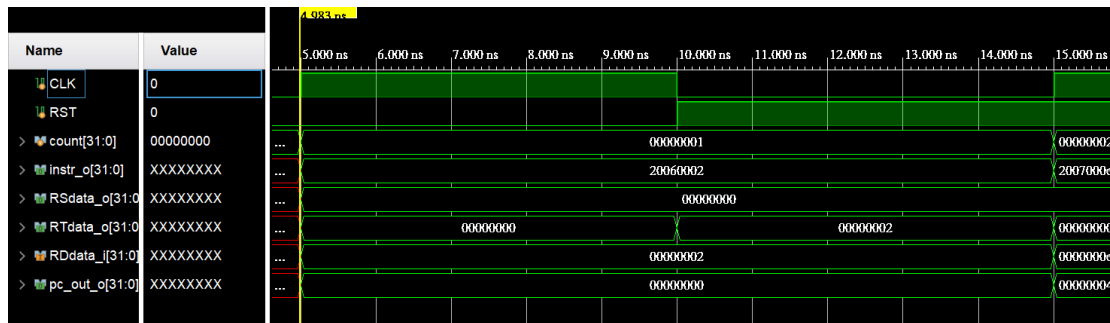

Instruction 2: `addi $r7, $r0, 14`

Instruction set	Op code	rs	rt	immediate
Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:0]
<code>addi \$r7, \$r0, 14</code>	001000 (8)	00000	00111	00000000000001110


Description: $r0 = 0$, $r7 = r0 + 14 = 14$

 

Instruction 3: `and $r8, $r6, $r7`

Instruction set	Op code	rs	rt	rd	shamt	funct
Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:11]	[10:6]	[5:0]
<code>and \$r8, \$r6, \$r7</code>	000000 (0)	00110	00111	01000	01000	100100 (36)


Description: $r8 = r6 \& r7 = 2 \& 14 = 00010_2 \& 01110_2 = 00010_2 = 2_{10}$

 

Instruction 4: `or $r9, $r6, $r7`

Instruction set	Op code	rs	rt	rd	shamt	funct
Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:11]	[10:6]	[5:0]
<code>and \$r9, \$r6, \$r7</code>	000000 (0)	00110	00111	01001	00000	100101 (37)


Description: $r9 = r6 \mid r7 = 2 \mid 14 = 00010_2 \mid 01110_2 = 01110_2 = 14_{10}$

 

Instruction 5: `addi $r6,$r6,-1`

Instruction set	Op code	rs	rt	immediate
Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:0]
<code>addi \$r6,\$r6,-1</code>	001000 (8)	00110	00110	1111111111111111


Description: $r6 = r6 - 1 = 2 - 1 = 1$

 

Instruction 6: `slti $r1,$r6,1`

Instruction set	Op code	rs	rt	immediate
Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:0]
<code>slti \$r1,\$r6,1</code>	001010 (10)	00110	00001	0000000000000001

Description: Since $r6 \geq 1$, $r1 = 0$

 

Instruction 7: `beq $r1,$r0,-5`

Instruction set	Op code	rs	rt	immediate
Instr location	[31:26]	[25:21]	[20:16]	[15:0]
<code>beq \$r1,\$r0,-5</code>	000100 (4)	00000	00001	1111111111111011

Description: Since $r1 = r0$,

$PC = PC + 4 - 5 * 4 = PC - 16 = 00000018_{16} - 00000010_{16} = 00000008_{16}$

P2 已經照著講義寫好所有的模組，並接好線了，但是 `register` 最終都還是 0，不知道錯在哪裡。

Q2 後來發現 `addi` 及 `slti` 的 `Regdest` 寫錯，改成 0 就正常了。

Summary:

這次的 Lab 比第一次還要複雜很多，不過有了前幾次寫 `code` 的經驗之後，認真看完講義的內容，就比之前還知道要怎麼寫 `code` 建模組與接線。我覺得這次的 Lab 比較像是複習講義的內容，讓我更知道 `single cycle MIPS CPU` 是怎麼運作的。我這次還有學到怎麼利用示波圖 `trace code` 來除錯，學長有教我如果指令都有讀進來，接線也沒問題，那最有可能出錯的就是控制訊號，果然我的其中一個控制訊號不小心寫錯了，導致結果也跟著出錯，調整完控制訊號就成功了。希望以後還有類似這種 Lab 可以既複習上課內容又加強我寫 `Verilog` 的能力。